

Exercise 1:

## Exercise 1: D Latch

■ Design and verify the D latch using Verilog HDL

◆ Structural level (Gate-level) modeling

 


Fig. 5.6 D latch

(a) Logic diagram

Exercise 2:

## Exercise 2: Master-slave D Flip-Flop

■ Design and verify the positive-edge-triggered master-slave D flip-flop using Verilog HDL

◆ Structural level (Gate-level) modeling


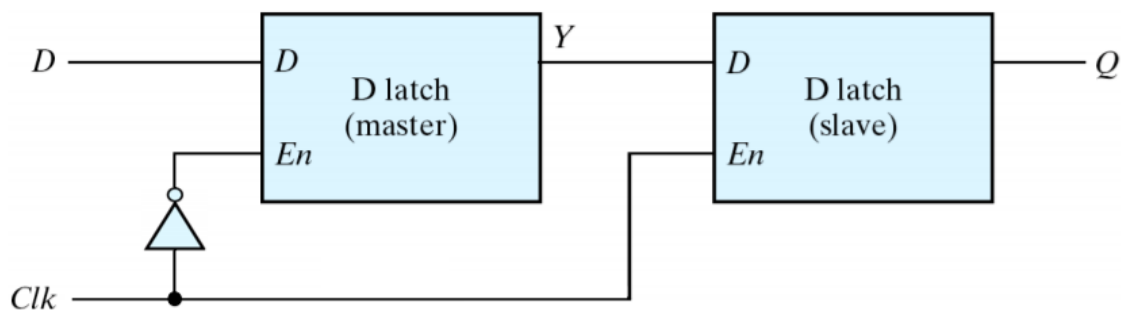


Fig. Positive-edge-triggered master-slave D flip-flop

Exercise 3:
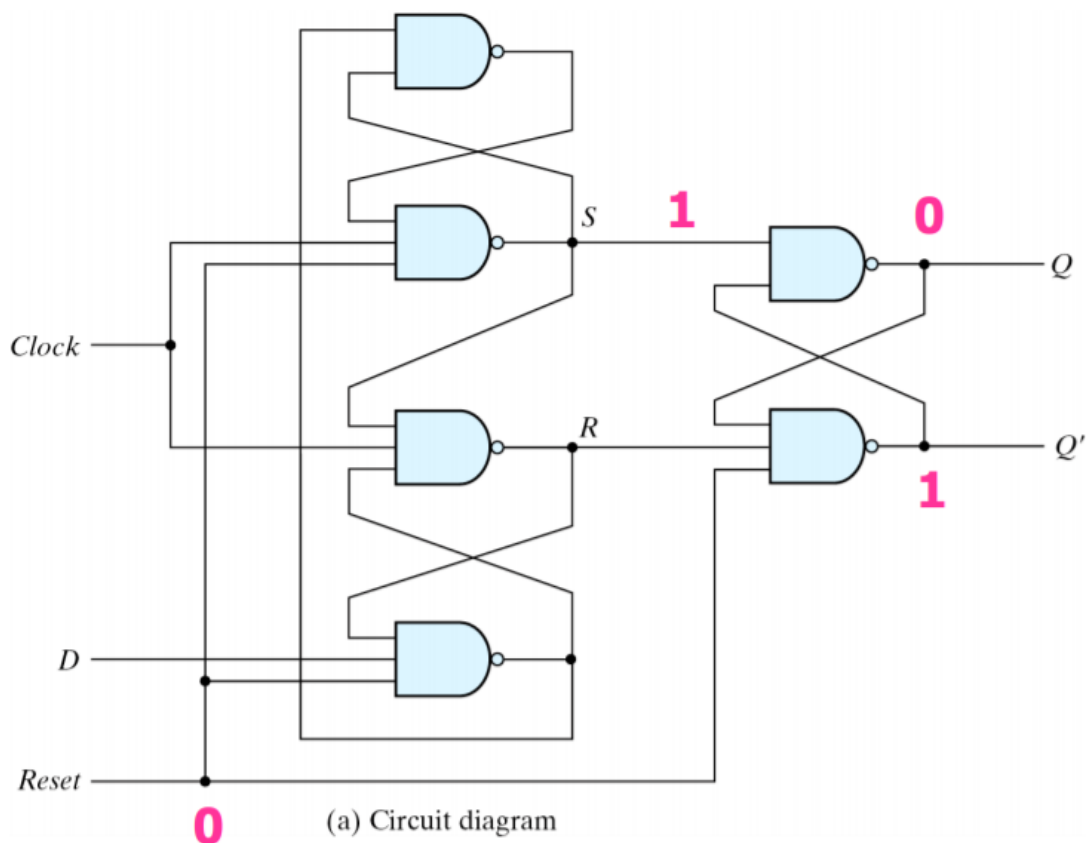
### ***Exercise 3: D flip-flop with asynchronous reset***

- Design and verify the *D* flip-flop with asynchronous reset shown in Fig. 5.14 using Verilog HDL (Gate-level modeling)



# 實驗內容

## 一、Exercise 1:

### Exercise 1: D Latch

■ Design and verify the D latch using Verilog HDL

◆ Structural level (Gate-level) modeling

 



Fig. 5.6 D latch

(a) Logic diagram

基本上就照著圖片邏輯擺放

En	D	Next state of Q
0	X	No change
1	0	$Q = 0$ ; reset state
1	1	$Q = 1$ ; set state
 
```
1 timescale 1ns / 1ps
2
3
4 module D_latch (Q, Q_, D, En);
5     output Q, Q_;
6     input D, En;
7
8     wire D_, n1, n2, n3, n4;
9
10    not(D_, D);
11    nand(n1, En, D);
12    nand(n2, En, D_);
13    nand(n3, n1, n4);
14    nand(n4, n3, n2);
15
16    buf(Q, n3);
17    buf(Q_, n4);
18 endmodule
```



初始的 Q 和 Q' 電壓未知是正常的，當 En=1 時，D 將會賦值給 Q

## 二、Exercise 2:

### Exercise 2: Master-slave D Flip-Flop

■ Design and verify the positive-edge-triggered master-slave D flip-flop using Verilog HDL

◆ Structural level (Gate-level) modeling

 


Fig. Positive-edge-triggered master-slave D flip-flop

第一個 D latch 是在 Clk 為負時，D 賦值給 Y。


第二個 D latch 是在 Clk 為正時，Y 賦值給 Q。

總結來說，僅在 Clk 正緣時，D 賦值給 Q。

Clk	D	Q	Q'
↑	0	0	1
↑	1	1	0

```

3  module D_latch (Q, D, En);
4      output Q;
5      input D, En;
6
7      wire D_, n1, n2, n3, n4;
8
9      not(D_, D);
10     nand(n1, En, D);
11     nand(n2, En, D_);
12     nand(n3, n1, n4);
13     nand(n4, n3, n2);
14
15     buf(Q, n3);
16 endmodule
17
18 module Master_slave_D_Flip_Flop (Q, D, Clk);
19     output Q;
20     input D, Clk;
21
22     wire Clk_, Y;
23
24     not(Clk_, Clk);
25     D_latch A1(Y, D, Clk_);
26     D_latch A2(Q, Y, Clk);
27
28 endmodule
    
```

 


如圖所示，僅在 Clk 正緣時，D 賦值給 Q。

三、Exercise 3:
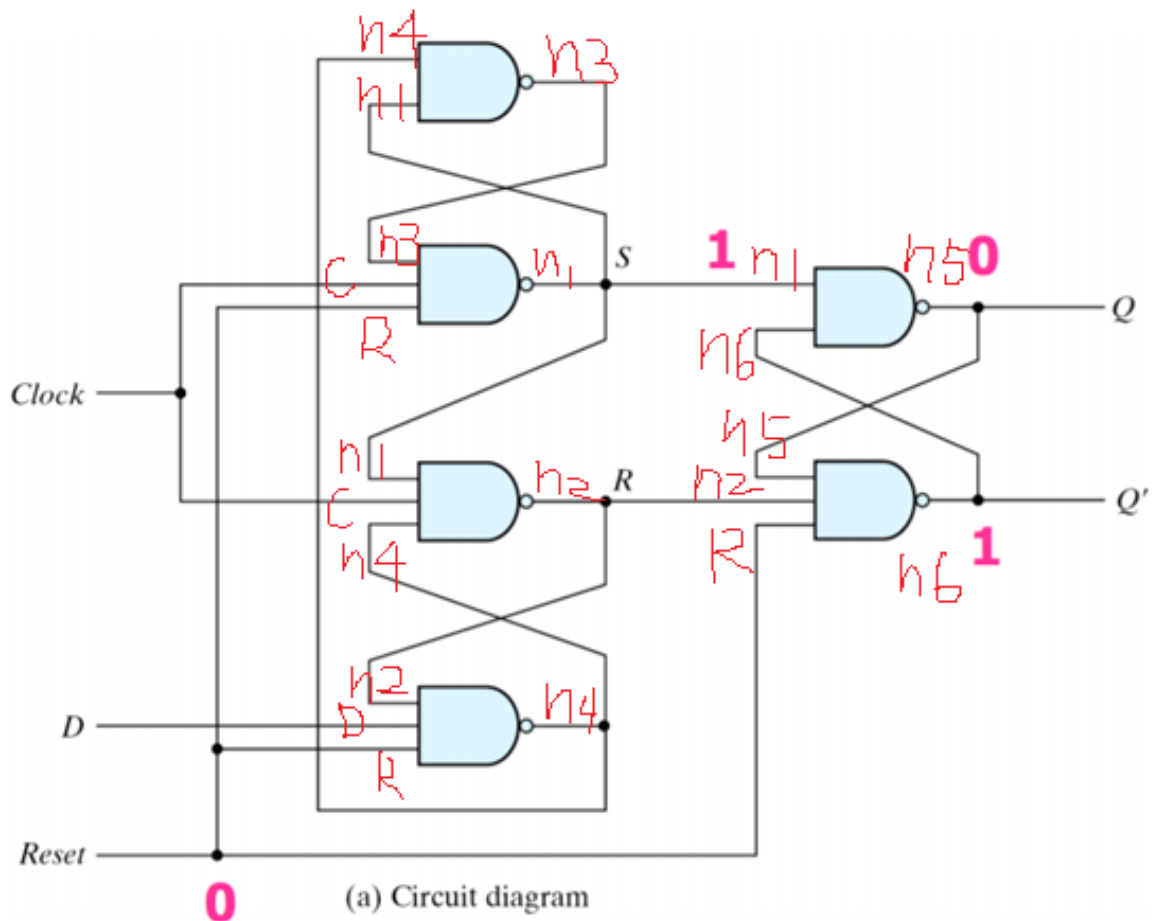
### Exercise 3: D flip-flop with asynchronous reset

- Design and verify the D flip-flop with asynchronous reset shown in Fig. 5.14 using Verilog HDL (Gate-level modeling)



當 Reset=0，n6 必為 1，n5 必= not (n1)


當 Reset=0，n1 必為 1，n5 必= not (n1) = 0

當 Reset=1，僅在 Clk 正緣時，D 賦值給 Q

```

1      ~timescale 1ns / 1ps
2
3      module D_flip_flop_with_as_r(Q, Q_, Clock, D, Reset);
4          output Q, Q_;
5          input Clock, D, Reset;
6          wire n1,n2,n3,n4,n5,n6;
7
8          nand(n1, n3, Clock, Reset);
9          nand(n2, n1, Clock, n4);
10         nand(n3, n1, n4);
11         nand(n4, n2, D, Reset);
12         nand(n5, n1, n6);
13         nand(n6, n2, n5 , Reset);
14
15         buf(Q, n5);
16         buf(Q_, n6);
17     endmodule

```

 

如圖所示，當 R=0 時，Q 必為 0，僅在當 R=0、Clk 正緣時，D 賦值給 Q。



```

`timescale 1ns / 1ps

module testbench();
wire Q, Q_;
reg D, Clock, Reset;
D_flip_flop_with_as_re M0 (.Q(Q), .Q_(Q_), .D(D), .Clock(Clock), .Reset(Reset));

    initial
    #100
    $finish;

    initial
    begin
        Clock = 0;
        forever #5
            Clock = ~Clock;
    end

    initial
    fork
        D = 1;
        Reset = 1;
        #20 D = 0;
        #40 D = 1;
        #50 D = 0;
        #60 D = 1;
        #70 D = 0;
        #90 D = 1;
        #42 Reset = 0;
        #72 Reset = 1;
    join
endmodule

```

Testbench 中，所有的 initial 均會同時開始

forever=每 X 單位時間，重複執行到分號

fork-join 中，使用的是絕對時間。

# 實驗心得

1. Structural level modeling 中邏輯閘使用函數表示
2. Structural level modeling 可以很直觀的轉換成 Schematic
3. Structural level modeling 需要宣告邏輯閘之間的線路
4. 所有的 modeling 都需要注意該邏輯閘是否有交換律或結合律